

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Graduação em Engenharia Computação

PCS3612 - Organização e Arquitetura de Computadores I

Professora Cintia Borges



Arthur Pires da Fonseca
Guilherme Elias Setter Bauab
Sergio Ariel Gonzales Fuentes

NUSP: 10773096
NUSP: 9900383
NUSP: 10770200

Introdução

Este é o relatório de implementação do processador ARMv4 na versão pipeline. O projeto foi desenvolvido em VHDL 2008 com versões controladas em um repositório do GitHub. Os testes foram parcialmente realizados na máquina virtual disponibilizada pela disciplina e parcialmente com a ferramenta ModelSim do computador de um dos integrantes do grupo.

1. Implementação

Iniciamos a implementação do ARM pipeline partindo da implementação base de ARM ciclo único fornecida pelo livro, cujos entendimento e funcionamento detalhado estão descritos no planejamento do projeto. O diagrama completo do circuito ARM ciclo único utilizado está apresentado abaixo.

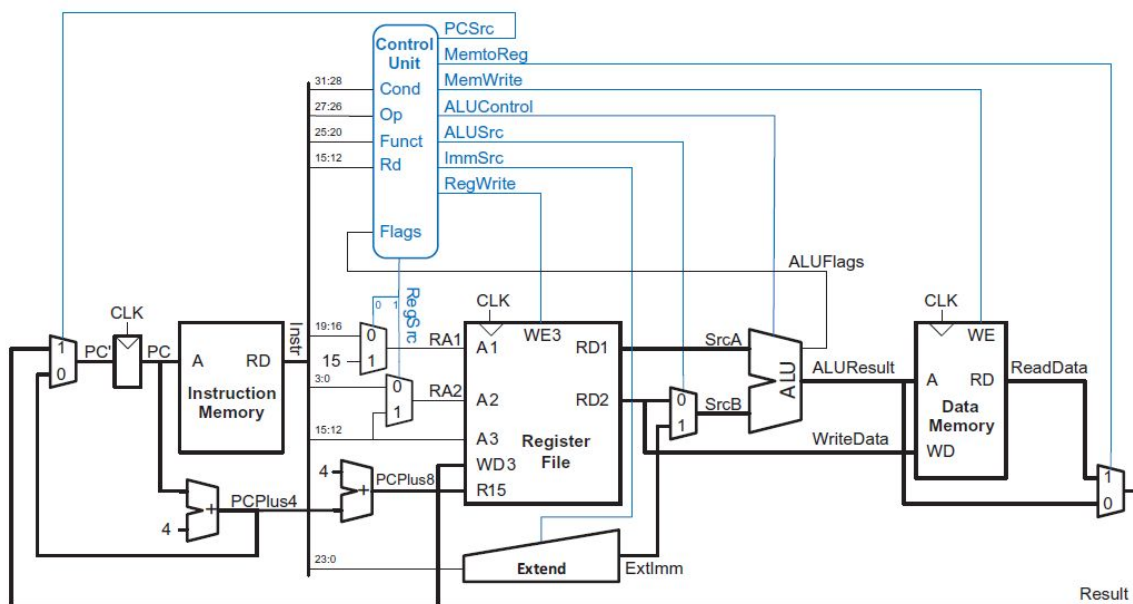


Figura 1 - Diagrama do circuito ARM ciclo único base

1.1. Breve descrição do circuito base

Esse circuito de base é composto por 3 partes principais: fluxo de dados, unidade de controle e memórias. Iremos alterar os componentes existentes e adicionar novos componentes nessas três partes para transformar o processador ARM em pipeline; além de adicionar uma quarta parte, a Hazard Unit, que está descrita em detalhes ao final deste tópico. O diagrama abaixo ilustra a relação entre essas 3 partes principais do circuito base.

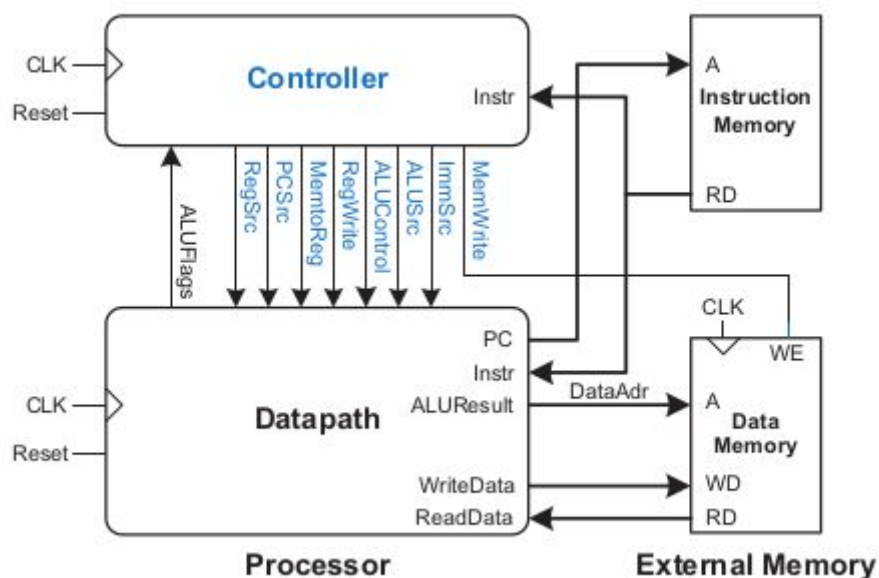


Figura 2 - Diagrama da relação entre fluxo de dados e unidade de controle

O fluxo de dados do circuito é formado por uma entidade ULA responsável pelas operações lógico-aritméticas, uma entidade regfile que é o banco de registradores responsável por armazenar os 16 registradores de 32 bits do circuito, um adder que é responsável por adições no program counter, um flopr que funciona como program counter determinando a posição na memória da instrução executada, um extend que é o componente responsável por fazer um padding nos sinais de tamanho menor que 32 bits que precisam ter esse tamanho e um mux que é responsável por multiplexar diferentes sinais que podem ser usados em uma entrada. O diagrama do fluxo de dados está ilustrado abaixo.

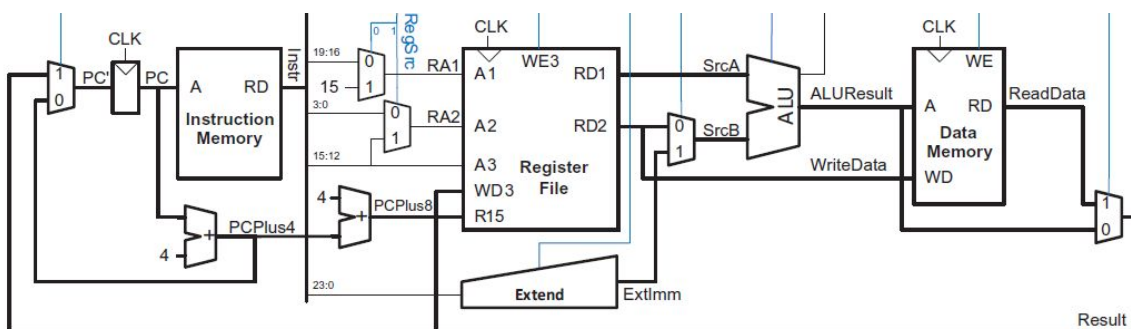


Figura 3 - Diagrama do fluxo de dados do circuito base

A unidade de controle é formada por dois componentes: decoder e condlogic. O decoder é responsável por determinar o tipo de instrução, tipo de operação da ULA e se a próxima instrução é sequencial ou branch. O condlogic determina as condições de execução da operação pelo campo condicional e valor de flag. O diagrama da unidade de controle está ilustrado abaixo.

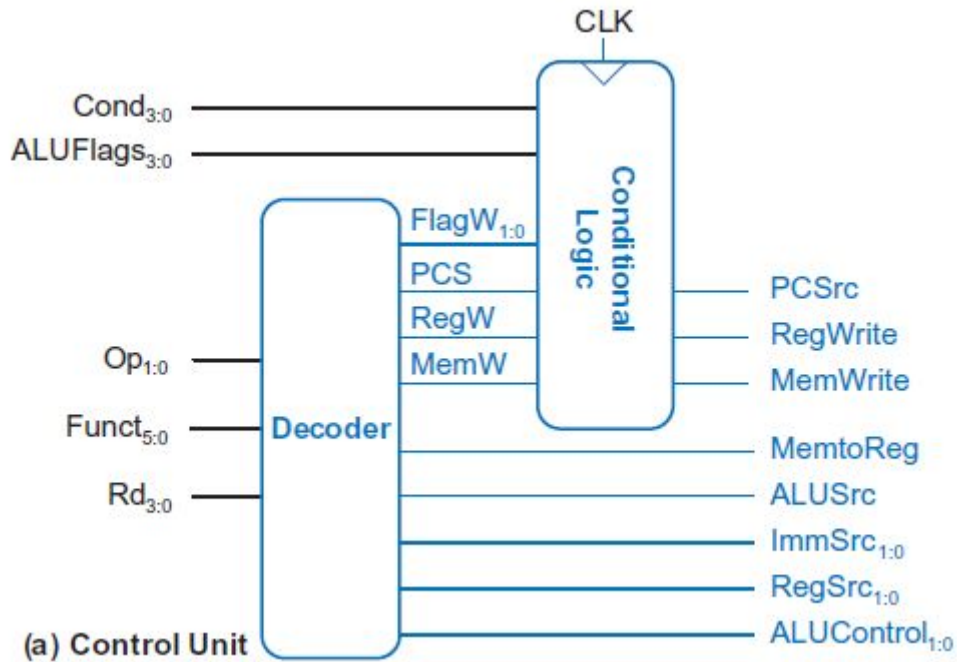


Figura 4 - Diagrama da unidade de controle do circuito base

1.2. Modificações no circuito base

O pipeline que desenvolvemos é dividido em 5 estágios que podem ser executados simultaneamente para computar instruções diferentes. Os estágios são:

1. Fetch - Ler instrução da *instruction memory*
2. Decode - Ler os operandos da *register file* e decodificar a instrução para produzir os sinais de controle
3. Execute - Performar a computação da ULA
4. Memory - Ler ou escrever dados na memória de dados
5. Writeback - Escrever o resultado no registrador (quando aplicável)

Registradores de pipeline:

A primeira modificação que realizamos foi inserir 4 registradores de pipeline, que dividem o fluxo de dados entre os 5 estágios de pipeline, ilustrado pelo diagrama abaixo.

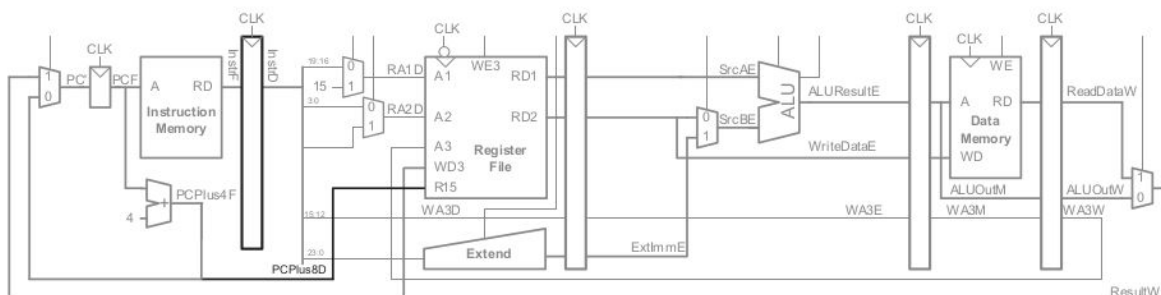


Figura 5 - Diagrama da unidade de controle do circuito base

Os registradores de pipeline têm a função de armazenar resultados parciais do estágio anterior (tanto do fluxo de dados quanto da unidade de controle) de forma que sinais referentes ao estágio atual não interfiram com os seguintes, permitindo, portanto, que instruções diferentes sejam executadas simultaneamente em estágios diferentes.

De forma a possibilitar testes intermediários, decidimos implementar os registradores de pipeline em 3 etapas:

1. Criação dos componentes e testes individuais garantindo o funcionamento perfeito de cada um.
2. Conexão de “caixas vazias” correspondentes aos registradores de pipeline no circuito e testes garantindo o funcionamento do circuito com essas conexões realizadas.
3. Inserção dos componentes desenvolvidos e já testados dentro das “caixas vazias” conectadas.

Como há muitos sinais conectados nos registradores, entendemos que seria bastante possível acontecer algum erro durante a conexão com o resto do sistema. Para evitar isso, decidimos realizar essa segunda etapa que consiste em conectar “caixas vazias” correspondentes aos registradores de pipeline no sistema e nos permite testar as conexões individualmente. Essas “caixas vazias” tem um sinal interno que liga diretamente seu input no output e portanto, se conectadas corretamente, não interferem no funcionamento do circuito original. Dessa forma, pode-se testar a conexão de todos os sinais internos executando o circuito com essas “caixas vazias”, possibilitando o diagnóstico e correção imediata dos erros de conexão.

Realizamos a primeira parte implementando cada um dos registradores de pipeline dentro do fluxo de dados, que os componentes:

1. partial_IF_ID - Entre o estágio Fetch e Decode
2. partial_ID_EX - Entre o estágio Decode e Execute
3. partial_EX_MEM - Entre o estágio Execute e Memory
4. partial_MEM_WB - Entre o estágio Memory e Writeback

Em seguida, testamos cada um dos componentes no ModelSim e confirmamos que todos funcionavam perfeitamente.

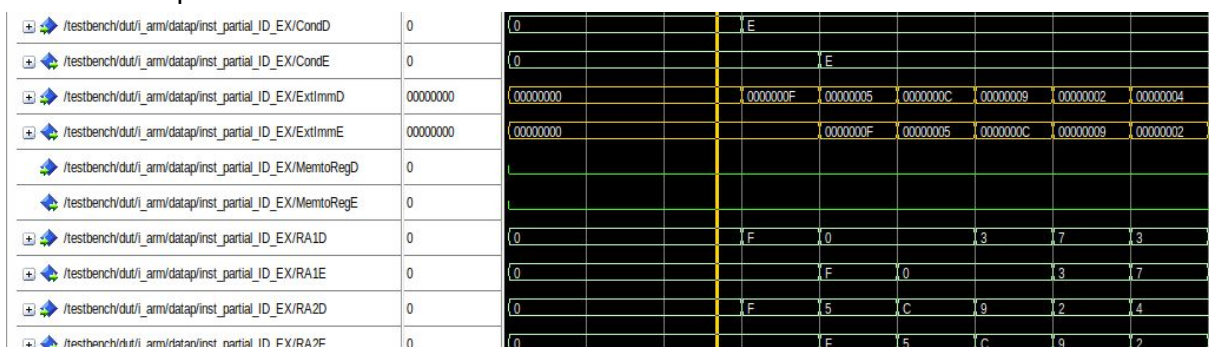


Figura 6 - Waveforms demonstrando o funcionamento dos registradores de pipeline

Em seguida, implementamos os componentes como “caixas vazias” no código de forma a testar as conexões. As “caixas vazias” tem mesmo nome e entidade que os registradores de pipeline implementados, porém sua arquitetura é apenas sinais ligando cada input no output, como visto no código da “caixa vazia” referente ao registrador partial_EX_MEM abaixo:

```
296 entity partial_EX_MEM is
297   port (
298     clock, reset : in std_logic;
299
300     PCSrcE, RegWriteE, MemtoRegE, MemWriteE : in std_logic; -- Sinais combinatorios
301     ALUResultE, WriteDataE : in std_logic_vector(31 downto 0);
302     WA3E : in std_logic_vector(3 downto 0);
303
304     PCSrcM, RegWriteM, MemtoRegM, MemWriteM : out std_logic; -- Sinais combinatorios
305     ALUResultM, WriteDataM : out std_logic_vector(31 downto 0);
306     WA3M : out std_logic_vector(3 downto 0)
307   );
308 end entity;
309
310 architecture arch of partial_EX_MEM is
311   signal s_PCSrc, s_RegWrite, s_MemtoReg, s_MemWrite : std_logic; -- Sinais combinatorios
312   signal s_ALUResult, s_WriteData : std_logic_vector(31 downto 0);
313   signal s_WA3 : std_logic_vector(3 downto 0);
314
315 begin
316
317   s_PCSrc <= PCSrcE;
318   s_RegWrite <= RegWriteE;
319   s_MemtoReg <= MemtoRegE;
320   s_MemWrite <= MemWriteE;
321   s_ALUResult <= ALUResultE;
322   s_WriteData <= WriteDataE;
323   s_WA3 <= WA3E;
324
325   PCSrcM <= s_PCSrc;
326   RegWriteM <= s_RegWrite;
327   MemtoRegM <= s_MemtoReg;
328   MemWriteM <= s_MemWrite;
329   ALUResultM <= s_ALUResult;
330   WriteDataM <= s_WriteData;
331   WA3M <= s_WA3;
332
333 end architecture;
```

Figura 6 - Entidade e arquitetura de uma das “caixas vazias”.

Testamos o circuito com as caixas vazias para identificar erros nas conexões. Após as devidas correções, o circuito funcionou perfeitamente, indicando que as conexões estavam corretas. A demonstração de funcionamento pode ser vista abaixo:


```

-- Database Error: cannot open auxiliary database at path/home/arthurponseca/intelFPGA_lite/28.1/modelsln_ase/linux64oem/ARMv4_pipeline/Modelsln/Blk/ARMv4_pipeline-1b940700d1ab0d5224d62
-- Loading package STDIO
-- Loading package TEXTIO
-- Loading package std_logic_1164
-- Loading package NUMERIC_STD_UNSIGNED
-- Compiling entity testbench
-- Compiling architecture test of testbench
-- Compiling entity top
-- Compiling architecture test of top
-- Compiling entity partial_IF_ID
-- Compiling architecture arch of partial_IF_ID
-- Compiling entity partial_ID_EX
-- Compiling architecture arch of partial_ID_EX
-- Compiling entity partial_EX_MEM
-- Compiling architecture arch of partial_EX_MEM
-- Compiling entity partial_MEM_MB
-- Compiling architecture arch of partial_MEM_MB
-- Compiling entity hazard_unit
-- Compiling entity dmem
-- Compiling architecture behave of dmem
-- Compiling entity imem
-- Compiling architecture behave of imem
-- Compiling entity arm
-- Compiling architecture struct of arm
-- Compiling entity controller
-- Compiling architecture struct of controller
-- Compiling entity decoder
-- Compiling architecture behave of decoder
-- Compiling entity cond_unit
-- Compiling architecture behave of cond_unit
-- Compiling entity condcheck
-- Compiling architecture behave of condcheck
-- Compiling entity datapath
-- Compiling architecture struct of datapath
-- Compiling entity regfile
-- Compiling architecture behave of regfile
-- Compiling entity adder
-- Compiling architecture behave of adder
-- Compiling entity extend
-- Compiling architecture behave of extend
-- Compiling entity flopenr
-- Compiling architecture asynchronous of flopenr
-- Compiling entity flopr
-- Compiling architecture asynchronous of flopr
-- Compiling entity mux2
-- Compiling architecture behave of mux2
-- Compiling entity mux4
-- Compiling architecture behave of mux4
-- Compiling entity alu
-- Compiling architecture behave of alu
End time: 23:48:15 on Dec 13,2020, Elapsed time: 0:00:00

```

Figura 7 - Demonstração do funcionamento de testbench com as caixas vazias

```

File Edit View Search Transactions Help
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iterations: 1 Instance: /testbench/dut/l_dmem
# ** Warning: NUMERIC_STD."-": metavalue detected, returning FALSE
# Time: 0 ps Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/aluinstd
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iterations: 1 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 4 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 4 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 4 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 4 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/rf
# ** Warning: NUMERIC_STD."-": metavalue detected, returning FALSE
# Time: 0 ps Iteration: 4 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/aluinstd
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 5 Instance: /testbench/dut/l_dmem
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 0 ps Iteration: 8 Instance: /testbench/dut/l_dmem
# ** Warning: NUMERIC_STD."-": metavalue detected, returning FALSE
# Time: 30 ns Iteration: 16 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/aluinstd
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 30 ns Iteration: 20 Instance: /testbench/dut/l_dmem
# ** Warning: NUMERIC_STD."-": metavalue detected, returning FALSE
# Time: 100 ns Iteration: 16 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/aluinstd
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 100 ns Iteration: 20 Instance: /testbench/dut/l_dmem
# ** Warning: NUMERIC_STD."-": metavalue detected, returning FALSE
# Time: 140 ns Iteration: 16 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/aluinstd
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 140 ns Iteration: 20 Instance: /testbench/dut/l_dmem
# ** Warning: NUMERIC_STD."-": metavalue detected, returning FALSE
# Time: 190 ns Iteration: 16 Instance: /testbench/dut/l_arm/datap/aluinstd
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 190 ns Iteration: 20 Instance: /testbench/dut/l_dmem
# Failure: NO FINISHES simulation succeeded
# Time: 205 ns Iteration: 1 Process: /testbench/line_79 File: arm_pipeline.vhd
# Break In Process llne_79 at arm_pipeline.vhd line 83
# Stopped at arm_pipeline.vhd line 83
NVSim [2]

```

Figura 8 - Demonstração do funcionamento de testbench com as caixas vazias

Em seguida realizamos a terceira parte, inserindo os registradores de pipeline que desenvolvemos na primeira parte, já conectados corretamente pelas “caixas vazias”. Agora sabemos que os registradores de pipeline estão implementados corretamente no circuito, tendo em vista que confirmamos o funcionamento individual e a integração com o sistema de cada um deles.

Modificação no local do componente Conditional logic:

O componente Conditional Logic, que ficava na unidade de controle, agora precisa interagir com vários dos registradores de pipeline. Isso exigiria uma quantidade grande de adições nas saídas e entradas do fluxo de dados e unidade de controle, com sinais da unidade de controle interagindo com sinais e componentes de diferentes estágios de pipeline. Essa implementação é complexa e altamente suscetível a erros. Para evitar complicações desnecessárias, seguimos o exemplo do livro e transferimos esse componente para dentro do fluxo de dados, a partir de um componente novo chamado de “Cond Unit” ilustrado pela caixa vermelha no diagrama abaixo:

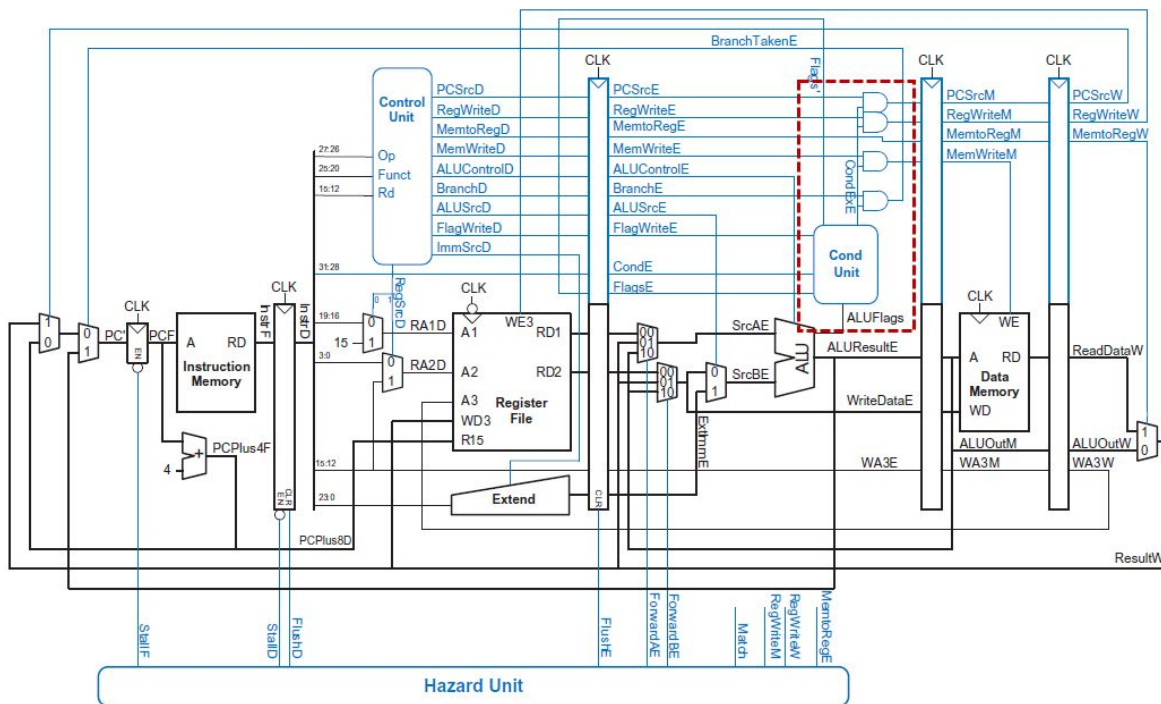


Figura 9 - Componente Cond Unit no fluxo de dados.

Implementamos o componente “cond_unit” baseado no componente Conditional Logic presente na unidade de controle, como visto no segmento VHDL abaixo:


```

845 library IEEE;
846 use IEEE.std_logic_1164.all;
847 entity cond_unit is -- Conditional logic
848   port (
849     clk, reset : in std_logic;
850
851     Cond : in std_logic_vector(3 downto 0);
852     ALUFlags : in std_logic_vector(3 downto 0);
853     FlagW : in std_logic_vector(1 downto 0);
854     PCS, RegW, MemW : in std_logic;
855     FlagsE : in std_logic_vector(3 downto 0);
856
857     Flags: out std_logic_vector(3 downto 0);
858     PCSrc, RegWrite : out std_logic;
859     MemWrite : out std_logic);
860 end;
861
862 architecture behave OF cond_unit is
863   component condcheck
864     port (
865       Cond : in std_logic_vector(3 downto 0);
866       Flags : in std_logic_vector(3 downto 0);
867       CondEx : out std_logic);
868   end component;
869   component flopenr generic (width : integer);
870   port (
871     clk, reset, en : in std_logic;
872     d : in std_logic_vector(width - 1 downto 0);
873     q : out std_logic_vector(width - 1 downto 0));
874   end component;
875
876   signal FlagWrite : std_logic_vector(1 downto 0);
877   --signal Flags : std_logic_vector(3 downto 0);
878   signal CondEx : std_logic;

```

```

879
880 begin
881   flagreg1 : flopenr generic map(2)
882   port map(
883     clk => clk,
884     reset => reset,
885     en => FlagWrite(1),
886     d => ALUFlags(3 downto 2),
887     q => Flags(3 downto 2)
888   );
889
890   flagreg0 : flopenr
891   generic map(width => 2)
892   port map(
893     clk => clk,
894     reset => reset,
895     en => FlagWrite(0),
896     d => ALUFlags(1 downto 0),
897     q => Flags(1 downto 0)
898   );
899
900   cc : condcheck port map(
901     Cond => Cond,
902     Flags => FlagsE,
903     CondEx => CondEx
904   );
905
906   FlagWrite <= FlagW AND (CondEx, CondEx);
907   RegWrite <= RegW AND CondEx;
908   MemWrite <= MemW AND CondEx;
909   PCSrc <= PCS AND CondEx;
910 end;

```

Figura 10

Testamos esse componente comparando com os sinais do componente “Conditional Logic” original. Os dois componentes têm a mesma função e portanto seus sinais internos são iguais. Dessa forma, confirmamos que o componente desenvolvido funciona como esperado executando a simulação no ModelSim e certificando que os sinais de input, output e internos atuam da mesma forma que no componente “conditional logic” do código de base.

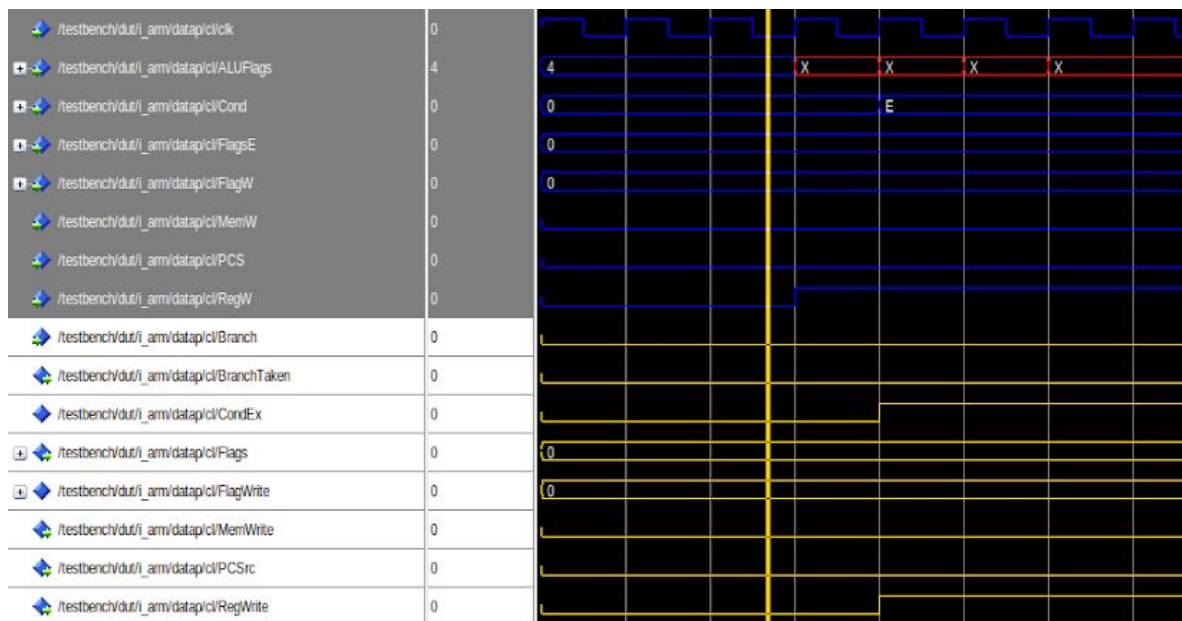


Figura 11 - Waveforms demonstrando o funcionamento do condunit

Otimização sugerida:

Realizamos a otimização sugerida pelo livro para economizar um registrador de pipeline e um somador de 32 bits: ligar a saída do primeiro somador no estágio de fetch diretamente

com a entrada R15 do banco de registradores, sem intermédio do registrador de pipeline e consequentemente do segundo somador. Isso é possível devido ao fato de que o valor que deve estar armazenado no registrador R15 no estágio ID de uma certa instrução é, quando não há um *branch* no *pipeline*, logicamente equivalente ao valor que será armazenado no registrador PC naquele mesmo ciclo ($PC + 8 = (PC \text{ da instrução seguinte}) + 4$). A modificação é ilustrada pelo diagrama abaixo.

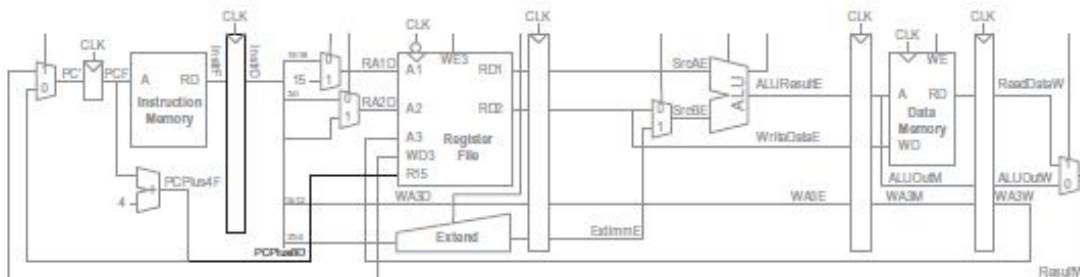


Figura 12 - Diagrama da otimização sugerida pelo livro.

Implementar essa otimização é realmente simples, apenas removemos a entrada e saída correspondentes ao sinal de PC do registrador de pipeline e o segundo somador. Em seguida, conectamos diretamente o output do primeiro somador com a entrada R15 da register file. O código com essa modificação é exibido abaixo, mostrando o portmap da register file recebendo o output do primeiro somador “PCPlus4” no input R15.

```

1292   rf : regfile port map
1293   (
1294     clk => clk,
1295     we3 => RegWriteW, --
1296     ra1 => RA1D,
1297     ra2 => RA2D,
1298     WA3 => WA3W , -- [MUDAR PIPELINE] VEM DO WA3W
1299     wd3 => ResultW,
1300     r15 => PCPlus4, -- [MUDAR PIPELINE] VEM DO PCPlus4F ou PCPlus8D
1301
1302     rd1 => RD1D,--SrcAE, -- [FUNCIONA]
1303     rd2 => RD2D--WriteData [funciona]
1304   );

```

Figura 13 - Portmap do regfile recebendo o input direto do primeiro somador

Essa modificação foi testada através de uma simulação do circuito no ModelSim evidenciando os sinais internos de PC, saída do primeiro somador e entrada no R15 do regfile. Dessa forma foi possível confirmar que a modificação foi implementada corretamente pois o visualizamos que o input de R15 tem o mesmo valor do output do

primeiro somador e corresponde ao PC+4 da instrução mais recente, que é o mesmo que (PC+8) em relação à instrução anterior. A demonstração está exibida abaixo.

/testbench/out/ij_arm/datap/PC	00000000	00000000			00000004	00000008	0000000C	00000010	00000014	00000018	0000001C
/testbench/out/ij_arm/datap/PCPlus4F	00000004	00000004			00000008	0000000C	00000010	00000014	00000018	0000001C	00000020
/testbench/out/ij_arm/datap/PCPlus8D	00000004	00000004			00000008	0000000C	00000010	00000014	00000018	0000001C	00000020
/testbench/out/ij_arm/datap/r1/r15	00000004	00000004			00000008	0000000C	00000010	00000014	00000018	0000001C	00000020

Figura 14

Implementação dos multiplexadores para forwarding:

O forwarding serve para resolver alguns conflitos de dados através de encaminhar um resultado do estágio de Memória ou Writeback para uma instrução no estágio de execução. Para isso, adicionamos dois MUX antes da ULA que selecionam os operandos dentre três sinais possíveis: valor armazenado em registrador (definido na instrução como de origem para operação), estágio de memória ou writeback. Esses dois MUX são controlados pelo sinal de controle ForwardAE e ForwardBE gerados pela hazard unit. O diagrama abaixo ilustra os Mux implementados assim como os sinais de controle providos da hazard unit.

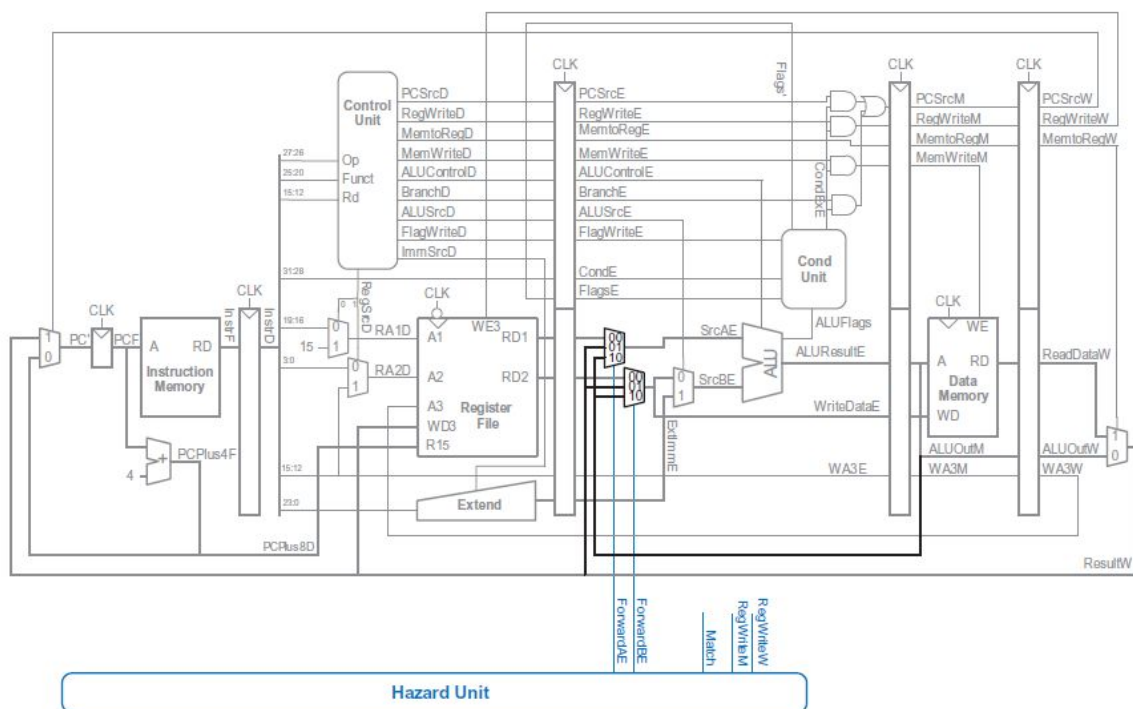


Figura 15 - Mux de encaminhamento e sinais da hazard unit

Como esses Mux comportam 3 entradas, implementamos um novo componente mux de 2 bits. Esse componente recebe até quatro sinais de entrada de tamanho genérico e seleciona uma dessas para a saída de acordo com o sinal de controle de 2 bits. O código do componente implementado está exibido abaixo.

```

1640 library IEEE;
1641 use IEEE.std_logic_1164.all;
1642 entity mux4 is --four-input multiplexer
1643     generic (width : integer);
1644     port (
1645         d0, d1, d2, d3 : in std_logic_vector(width - 1 downto 0);
1646         s : in std_logic_vector(1 downto 0);
1647         y : out std_logic_vector(width - 1 downto 0));
1648 end;
1649
1650 architecture behave OF mux4 is
1651 begin
1652     with s select
1653         y <=
1654             d0 when "00",
1655             d1 when "01",
1656             d2 when "10",
1657             d3 when "11",
1658             d0 when others;
1659
1660 end;

```

Figura 16 - Código do Mux de 4 bits implementado

Testamos o componente desenvolvido pelo ModelSim e confirmamos que funciona corretamente. Em seguida, implementamos os dois Mux no circuito e testamos a implementação como um todo, observando os sinais de input e output dos dois novos componentes. Dessa forma, confirmamos que estão funcionando corretamente e as conexões estão corretas.

Implementação do Mux para branch:

O processador desenvolvido utiliza o mecanismo de previsão nottaken na execução de instruções, ou seja, sempre supõe que não ocorrerá desvio. Esse mecanismo erra quando encontra uma instrução de desvio que deverá ser tomado. Neste caso, o processador faz um flush em todas as instruções que tinham começado a ser executadas depois do branch.

Esse procedimento foi implementado através de um Mux antes do registrador PC, que determina se o próximo endereço será sequencial (PC+4) ou um endereço calculado no estágio WB. Adicionalmente, adicionamos um enable no registrador de PC e no registrador de pipeline referente aos estágios fetch-decode e um reset nos registradores de pipeline dos estágios fetch-decode e decode-execute. O mux utilizado foi uma instanciação do componente já presente no processador de ciclo único utilizado como base. A implementação dos enables no registrador de PC e de pipeline, assim como os resets nos registradores de pipeline estão exibidos abaixo.


```

pcreg : flopENr --[MUDAR QUANDO FOR PIPELINE] torna-lo um registrador para por enable
generic map(width => 32)
port map(
  clk => clk,
  reset => reset,
  en => not_StallF,
  d => PCNext2,
  q => s_PC
);

```

Figura 17 - Enable no registrador de PC

```

189  library IEEE;
190  use IEEE.std_logic_1164.all;
191  use STD.TEXTIO.all;
192  use IEEE.NUMERIC_STD_UNSIGNED.all;
193
194  entity partial_IF_ID is
195    port (
196      clock, reset : in std_logic;
197      instrF : in std_logic_vector(31 downto 0);
198      stallD, flushD : in std_logic;
199
200      instrD : out std_logic_vector(31 downto 0)
201    );
202  end entity;

```

Figura 18 - Enable e reset de flush no registrador de pipeline fetch-decode


```

224 entity partial_ID_EX is
225 port (
226     clock, reset : in std_logic;
227
228     PCSrcD, RegWriteD : in std_logic;
229     MemtoRegD, MemWriteD : in std_logic;
230     ALUControlD, FlagWriteD : in std_logic_vector(1 downto 0);
231     BranchD, ALUSrcD : in std_logic;
232     RD1D, RD2D, ExtImmD : in std_logic_vector(31 downto 0);
233     WA3D : in std_logic_vector(3 downto 0);
234     CondD : in std_logic_vector(3 downto 0);
235     FlagsD : in std_logic_vector(3 downto 0); --[nao precisa mais ver tamanho]
236
237     FlushE : in std_logic;
238
239     PCSrcE, RegWriteE : out std_logic;
240     MemtoRegE, MemWriteE : out std_logic;
241     ALUControlE, FlagWriteE : out std_logic_vector(1 downto 0);
242     BranchE, ALUSrcE : out std_logic;
243     RD1E, RD2E, ExtImmE : out std_logic_vector(31 downto 0);
244     WA3E : out std_logic_vector(3 downto 0);
245     CondE : out std_logic_vector(3 downto 0);
246     FlagsE : out std_logic_vector(3 downto 0) -- [nao precisa mais ver o tamanho]
247 );
248 end entity;

```

Figura 19 - Reset de flush no registrador de pipeline decode-execute

Essas três alterações nos componentes foram testadas individualmente através do ModelSim e foi possível confirmar o funcionamento de todos. Em seguida, testamos o circuito com os três componentes modificados e novamente funcionou como esperado. Abaixo está exibido a demonstração de funcionamento dos três componentes.

 


Figura 20 - Demonstração do funcionamento dos novos sinais adicionados

Hazard Unit:

A hazard unit é o componente responsável por gerar os sinais de controle que permitem o funcionamento do pipeline sem ocorrência de hazards.

A implementação desse componente possui 9 inputs:

1. **clock** - Sinal de clock do sistema.
2. **reset** - Sinal de reset do componente.
3. **Match** - Sinal de comparação entre o read address e o write address que identifica a necessidade de bolhas.
4. **PCWrPendingF** - Sinal quando um PC write está em progresso, habilita um stall no estágio de fetch e um flush no estágio de decode.
5. **RegWriteM** - Enable de escrita da register file no estágio de memória, usado pelo hazard unit para saber quando vai acontecer um write.
6. **RegWriteW** - Enable de escrita da register file no estágio de writeback, usado pelo hazard unit para saber quando vai acontecer um write.
7. **MemToRegE** - Sinal de controle do mux no estágio de writeback, usado pelo hazard para saber quando vai ocorrer uma escrita da memória
8. **PCSrcW** - Sinal de controle do mux no estágio de fetch que seleciona entre PC+4 e endereço na memória, usado pelo hazard unit para saber quando ocorre um branch para um endereço salvo na memória
9. **BranchTakenE** - Sinal de controle do mux no estágio de fetch que seleciona entre saída do outro mux e saída da ULA, usado pelo hazard unit para saber quando ocorre um branch.

E possui 6 outputs:

1. **StallF** - Sinal que controla o enable do registrador de PC e executa o stall no estágio de Fetch
2. **StallD** - Sinal que controla o enable do registrador de pipeline entre os estágios fetch-decode e executa o stall nesses estágios
3. **FlushD** - Sinal de reset no registrador de pipeline entre os estágios fetch-decode, que executa o stall nesses estágios
4. **FlushE** - Sinal de reset no registrador de pipeline entre os estágios decode-execute, que executa o stall nesses estágios
5. **ForwardAE** - Sinal de controle de um dos mux na entrada da ULA, selecionando entre um dos registradores do banco, a saída da ULA e a saída de leitura da memória
6. **ForwardBE** - Sinal de controle do outro mux na entrada da ULA, selecionando entre um dos registradores do banco, a saída da ULA e a saída de leitura da memória

Abaixo está ilustrado o diagrama do componente Hazard Unit desenvolvido. Ressaltamos que nesse diagrama os sinais PCSrcW, BranchTakenE e PCWrPendingF foram omitidos para facilitar a visibilidade.



Figura 21 - Diagrama da hazard unit

Abaixo está exibido o código da hazard unit implementada.

```

840  library IEEE;
841  use IEEE.std_logic_1164.all;
842  use STD.TEXTIO.all;
843  use IEEE.NUMERIC_STD_UNSIGNED.all;
844
845  entity hazard_unit is
846  port (
847      -- ENTRADAS
848      clock : in std_logic;
849      reset : in std_logic;
850      -- (Match_12D_E, Match_2E_W, Match_2E_M, Match_1E_W, Match_1E_M)
851      Match : in std_logic_vector(4 downto 0);
852      PCWrPendingF : in std_logic;
853
854      RegWriteM : in std_logic;
855      RegWriteW : in std_logic;
856      MemToRegE : in std_logic;
857
858      PCSrcW : in std_logic;
859      BranchTakenE : in std_logic;
860      -- SAIDAS
861      StallF : out std_logic;
862      StallD : out std_logic;
863      FlushD : out std_logic;
864      FlushE : out std_logic;
865      ForwardAE : out std_logic_vector(1 downto 0);
866      ForwardBE : out std_logic_vector(1 downto 0)
867  );
868  end entity;
869

```

```

870 architecture arch_hazard_unit OF hazard_unit is
871
872     signal Match_1E_M : std_logic;
873     signal Match_1E_W : std_logic;
874     signal Match_2E_M : std_logic;
875     signal Match_2E_W : std_logic;
876     signal Match_12D_E : std_logic;
877     signal LDRStall : std_logic;
878
879 begin
880     Match_1E_M <= Match(0);
881     Match_1E_W <= Match(1);
882     Match_2E_M <= Match(2);
883     Match_2E_W <= Match(3);
884     Match_12D_E <= Match(4);
885
886     -- Dar um stall quando instrucao LDR e o Reg de escrita em Execution e o mesmo que um dos operandos em Decode
887     LDRStall <= Match_12D_E and MemToRegE;
888
889     -- Saidas
890     StallD <= LDRStall;
891     StallF <= LDRStall or PCWrPendingF;
892     FlushE <= LDRStall or BranchTakenE;
893     FlushD <= PCWrPendingF or PCSrcW or BranchTakenE;
894
895     ForwardAE(1) <= '1' when (Match_1E_M and RegWriteM)
896                          else '0';
897     ForwardAE(0) <= '1' when (Match_1E_W and RegWriteW and (not ForwardAE(1)))
898                          else '0';
899     ForwardBE(1) <= '1' when (Match_2E_M and RegWriteM)
900                          else '0';
901     ForwardBE(0) <= '1' when (Match_2E_W and RegWriteW and (not ForwardBE(1)))
902                          else '0';
903 end;

```

Figura 22 - Código da hazard unit implementada

Realizamos o teste da hazard unit através de um testbench que desenvolvemos e posteriormente através de um teste integrado no circuito completo. O testbench que desenvolvemos testa simultaneamente a hazard unit e o componente hazard_logic, que é descrito em sequência, portanto a parte de testes da hazard unit está explicada junto com o próximo componente.

Hazard logic:

O hazard logic é o componente responsável por gerar os sinais Match e PCWrPendingF, utilizados pela hazard unit para gerenciar stalls durante a execução. Esse componente recebe os sinais clock, reset, RA1D, RA2D, RA1E, RA2E, WA3E, WA3M, WA3W, PCSrcD, PCSrcE e PCSrcM. Possui apenas duas saídas: Match e PCWrPendingF, ambas indo diretamente para o hazard unit. O código desse componente está exibido abaixo.

```

908  library IEEE;
909  use IEEE.std_logic_1164.all;
910  use STD.TEXTIO.all;
911  use IEEE.NUMERIC_STD_UNSIGNED.all;
912
913  entity hazard_logic is
914  port (
915      -- ENTRADAS
916      clock : in std_logic;
917      reset : in std_logic;
918      RA1D : in std_logic_vector(3 downto 0);
919      RA2D : in std_logic_vector(3 downto 0);
920      RA1E : in std_logic_vector(3 downto 0);
921      RA2E : in std_logic_vector(3 downto 0);
922      WA3E : in std_logic_vector(3 downto 0);
923      WA3M : in std_logic_vector(3 downto 0);
924      WA3W : in std_logic_vector(3 downto 0);
925      PCSrcD : in std_logic;
926      PCSrcE : in std_logic;
927      PCSrcM : in std_logic;
928      -- SAIDAS
929      -- (Match_12D_E, Match_2E_W, Match_2E_M, Match_1E_W, Match_1E_M)
930      Match : out std_logic_vector(4 downto 0);
931      PCWrPendingF: out std_logic
932  );
933  end entity;
934

```

```

935  architecture arch_hazard_logic OF hazard_logic is
936
937      signal Match_1E_M : std_logic;
938      signal Match_1E_W : std_logic;
939      signal Match_2E_M : std_logic;
940      signal Match_2E_W : std_logic;
941
942      signal Match_12D_E: std_logic;
943      signal Match_12D_Ea: std_logic;
944      signal Match_12D_Eb: std_logic;
945
946

```



```

947 begin
948     -- Comparar se Reg 1 de Execution e o mesmo que o reg de escrita em Memory
949     Match_1E_M <= '1'when RA1E = WA3M else '0';
950     -- Comparar se Reg 1 de Execution e o mesmo que o reg de escrita em WriteBack
951     Match_1E_W <= '1'when RA1E = WA3W else '0';
952     -- Comparar se Reg 2 de Execution e o mesmo que o reg de escrita em Memory
953     Match_2E_M <= '1'when RA2E = WA3M else '0';
954     -- Comparar se Reg 2 de Execution e o mesmo que o reg de escrita em WriteBack
955     Match_2E_W <= '1'when RA2E = WA3W else '0';
956
957     -- Comparar se Reg 1 de Decode e o mesmo que o reg de escrita em Execution
958     Match_12D_Ea <= '1'when RA1D = WA3E else '0';
959     -- Comparar se Reg 2 de Decode e o mesmo que o reg de escrita em Execution
960     Match_12D_Eb <= '1'when RA2D = WA3E else '0';
961     -- Formar Match_12D_E
962     Match_12D_E <= Match_12D_Ea or Match_12D_Eb;
963
964     -- Quando uma escrita de branch no PC estaria ocorrendo nos estagios Decode ou Execution ou Memory
965     PCWrPendingF <= PCSrcD or PCSrcE or PCSrcM;
966
967     Match(4) <= Match_12D_E;
968     Match(3) <= Match_2E_W;
969     Match(2) <= Match_2E_M;
970     Match(1) <= Match_1E_W;
971     Match(0) <= Match_1E_M;
972 end;

```


Figuras 23 - Código da hazard logic implementada

Esse componente foi testado de duas maneiras, a primeira é um testbench que desenvolvemos para testá-lo junto da hazard unit e a segunda é o teste da integração com o resto do circuito.

Após os testes individuais pelo testbench, os dois componentes foram integrados ao resto do circuito e novamente executamos o programa no ModelSim, confirmando que a integração também foi realizada corretamente.

2. Simulação

Como pode ser visto, nem tudo deu certo.

 


```
Transcript
# Time: 165 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 170 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 175 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 180 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 185 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 190 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 195 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 200 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 205 ns Iteration: 1 Instance: /testbench/dut/i_dmem
# ** Warning: NUMERIC STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
# Time: 205 ns Iteration: 1 Instance: /testbench
# ** Warning: NUMERIC STD."/=/: metavalue detected, returning TRUE
# Time: 205 ns Iteration: 1 Instance: /testbench
# ** Failure: Simulation failed
# Time: 205 ns Iteration: 1 Process: /testbench/line_55 File: /home/arthurfonseca/intelFPGA_lite/20.1/modelsim_ase/linuxoem/ARMv4_pipeline/ModelSim/Pipeline/arm_pipeline.vhd
# Break in Process Line_55 at: /home/arthurfonseca/intelFPGA_lite/20.1/modelsim_ase/linuxoem/ARMv4_pipeline/ModelSim/Pipeline/arm_pipeline.vhd line 61
# couldn't load file "/home/arthurfonseca/intelFPGA_lite/20.1/modelsim_ase/linuxoem/ScintillaTk/libScintillaTk1.14.so": libstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
# list element in quotes followed by ":" instead of space
add wave -position insertpoint \
sim:/testbench/cik \

```

 3. Análise

O projeto de processador ARM versão pipeline foi implementado com sucesso. Todos os testes da versão final foram bem sucedidos e a execução correspondeu integralmente ao esperado. Utilizando a ferramenta ModelSim é possível analisar detalhadamente cada etapa da execução: observando uma instrução sendo acessada na memória, em seguida sendo decodificada enquanto é realizada a leitura do banco de registradores, executando a operação da ULA, acessando a memória ao fim e por último escrevendo o resultado no registrador. Também é possível observar os estágios de processamento sendo executados em paralelo com instruções diferentes, assim como observar um stall quando a sequência de instruções resulta em um hazard e observar um flush dos registradores quando ocorre um branch. Abaixo essa execução está ilustrada através de uma execução no ModelSim.



Como esperado, a versão pipeline do processador tem um desempenho significativamente superior à versão monociclo de base. Embora não haja melhoras em

latência, há um speedup pelo aumento na vazão em decorrência da execução com paralelismo. Idealmente a versão pipeline teria um throughput 5x maior, já que executa cinco instruções em paralelo em seus 5 estágios de pipeline. No entanto, a implementação em pipeline apresenta overheads e períodos de vazão reduzida como stalls e flushs, resultando em um ganho de vazão inferior ao valor ideal de 5x, porém ainda assim com ganho de performance considerável. Nossa implementação apresentou ganhos de aproximadamente 40% na performance.

Buscamos implementar o projeto de pipeline da maneira mais completa possível, seguindo as orientações do livro texto, incluindo modificações opcionais como forwarding. Dito isso, acreditamos que nossa implementação apresenta algumas limitações fundamentais como previsão de desvio menos eficiente e pouca variedade de instruções suportadas. Em relação à previsão de desvio, utilizamos o mecanismo “nottaken”, que sempre supõe que o desvio não será tomado, no entanto, vimos na atividade prática realizada que esse mecanismo de previsão normalmente não tem a melhor performance. Essa limitação pode ser resolvida empregando outro mecanismos de previsão mais eficientes como o “comb”, que combina os mecanismos de previsão “bi-modal” e “2-level predictor”. Em relação à variedade de instruções, nosso processador suporta um conjunto muito limitado de instruções: LDR, STR, processamento de dados (com operandos imediatos e de registradores) e B. Implementações mais completas como o conjunto de instruções ARM Assembly possui 232 instruções diferentes, suportando uma variedade significativamente maior de instruções. Essa limitação pode ser resolvida adicionando novos componentes que permitam uma maior variedade de instruções, complementando o projeto desenvolvido nessa etapa.

Infelizmente não conseguimos fazer o projeto funcionar completamente, ele funciona realizando encaminhamento geralmente, entretanto, não conseguimos descobrir o motivo pelo qual isso não funciona sempre, outro problema durante a implementação dos registradores de pipeline tivemos dificuldades em conectar todos os sinais corretamente, pois eram muitos e nenhum integrante tinha uma ferramenta do tipo “RTL viewer” disponível para visualizar as conexões em uma interface mais intuitiva. Resolvemos esse último problema incluindo uma etapa de testes intermediária conectando “caixas vazias” no lugar dos registradores de pipeline, de forma que era possível testar apenas as conexões e com isso completamos essa etapa com facilidade. Outra dificuldade, durante a integração da hazard unit, se dava com relação a erros no componente criado que, embora compilasse sem erros, não funcionava da forma esperada e tivemos dificuldade em identificar o erro. Para resolver isso criamos um testbench para os componentes hazard unit e hazard logic, com isso foi possível testá-los com mais facilidade, corrigir alguns dos erros.